



---

## Micro-architecture (UE S3)

---

### Dossier de Projet

SERPENTIN 7-SEGMENT PROGRAMMABLE (FPGA)

*Etudiants :*  
Afizullah RAHMANY  
Romain PEREIRA

*Enseignant :*  
M. AUGÉ

25/10/2018

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Manuel utilisateur</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Présentation générale</b>	<b>4</b>
3.1	Fonctionnement . . . . .	4
3.2	Format des messages . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Description matérielle</b>	<b>6</b>
4.1	Schéma général . . . . .	6
<b>5</b>	<b>Présentation générale</b>	<b>7</b>
5.1	Schéma général . . . . .	7
5.2	Description des blocs . . . . .	7
5.2.1	Wrapper . . . . .	7
5.2.2	Dispatcher . . . . .	7
5.2.3	H100 . . . . .	8
5.2.4	H10 . . . . .	8
5.2.5	Moduleur . . . . .	8
<b>6</b>	<b>Implémentation du bloc ? ? ? ?</b>	<b>9</b>

## Préambule

Ce projet a été réalisé dans le cadre de nos études à l'ENSIIE (Ecole National Supérieur d'informatique pour l'industrie et l'entreprise) d'Evry.

Ce projet est l'aboutissement de nos cours en Micro-architecture.

Nous programmions sur un FPGA d'Altera (gamme Cyclone), en VHDL et à l'aide du logiciel Quartus.

L'objectif a été de réaliser un serpent programmable, et affichable sur un 7-segment.

# 1 Introduction

Vous cherchez un cadeau de Noël pour vos enfants ou vos grands parents ?

Ne cherchez plus, voici **le Serpentin 3000**

Cette modeste plaquette électronique passionnera les petits comme les grands enfants.

**Amusez vous !**


Modifier la vitesse et le type de défilement.

**Exprimez votre créativité !**

Grâce à l'interface 'Programmation 3000', vous pouvez créer votre propre serpent.

**Accessible** Pour la modique somme de 29.99, offrez vous un

## SERPENTIN 3000

 

## 2 Manuel utilisateur

**Bouton de droite** 'Bouton reset' , réinitialise l'état du serpent dans son état initial

**Interrupteurs** 'IVDF2 IVDF1 IVDF0' permettent de régler la vitesse de défilement

// TODO : graph des vitesses

**Diodes d'interrupteur** 'DVDF2 DVDF1 DVDF0' allumées ou éteintes selon que les interrupteurs IVDF2, IVDF1 ou IVDF0 sont actifs ou inactifs.

**Diode défilement** 'DVDF' cette diode clignote à la vitesse de défilement

**Selectionneur serpent** 'SEL1 SEL2' permettent de sélectionner le type de serpent

// TODO graph des serpents

**BUS - IA** BUS-IA, prends un message pour communiquer avec le serpent [3.2](#)

## 3 Présentation générale

### 3.1 Fonctionnement

 


FIGURE 1 – MSC des actions utilisateur

**m** est un *message*. Il s'agit d'une suite de **44 bits** avec le format :

- **bits 43 à 24** Ce sont les bits du contrôle du BUS-IA (voir Bus-IA)
- **bits 23 à 0** Ce sont les bits du message

Un *message* doit avoir le format :

- **bits 23 à 21** Ce sont les bits codant le *type* du *message*
- **bits 20 à 0** Ce sont les données du message, le format varie selon le *type*

### 3.2 Format des messages

Ci-dessous, voici les commandes supportées par le processeur, et le format des messages permettant d'exécuter ces commandes.

**noop** Ne rien faire

- **bits 23 à 21** : "000" (= (bit 23, bit 22, bit 21))
- **bits 20 à 0** : *non utilisées*

**h-init(n)** Génère un tick sur H100 tous les n coups d'horloge maître

- **bits 23 à 21** : "001"
- **bits 20 à 0** : *non utilisées*

**h-check-ON()** Demande au processeur d'envoyer au PC un message TICK1000 tous les 1000 tickets de H100.

- **bits 23 à 21** : "010"
- **bits 20 à 0** : *non utilisées*

**h-check-OFF()** Demande au processeur d'arrêter d'envoyer au PC un message TICK1000

- bits 23 à 21 : "011"

- bits 20 à 0 : *non utilisées*

**clr()** Indique au processeur d'afficher un serpent vide sur le 7-segment (**n** à 32 et met à 0 toutes les *valeurs* programmées)

- bits 23 à 21 : "100"

- bits 20 à 0 : *non utilisées*

**set-N(n)** Indique au processeur le nombre de **valeurs** à faire défiler en boucle sur le 7-segments. (**n** compris entre 1 et 32)

- bits 23 à 21 : "101"

- bits 20 à 6 : *non utilisées*

- bits 5 à 0 : **n** codé sur 6 bits ( $2^6 = 64$ )

**set-val(i, v)** Indique au processeur la i-ème valeur du 7-segments est **v**

- bits 23 à 21 : "110"

- bits 20 à 13 : *non utilisées*

- bits 12 à 6 : **v** les 7 bits correspondent aux 7 segments de l'afficheur (0 => éteints, 1 => allumé)

- bits 5 à 0 : **n** codé sur 6 bits ( $2^6 = 64$ )

## 4 Description matérielle

### 4.1 Schéma général

// TODO SCHEMA GENERAL

## 5 Présentation générale

### 5.1 Schéma général

### 5.2 Description des blocs

#### 5.2.1 Wrapper

Il s'agit de l'interface de communication dans le BUS-IA.

Ce bloc suit le protocole 'handshake' dans le BUS-IA.

Il récupère les messages qui lui sont destinés, puis les renvoie vers le processeur du serpent.

##### Entrées

- clk, reset : la master clock et le reset
- busin : entrée dans le BUS-IA (44 bits, protocole handshake)
- busin\_valid : entrée dans le BUS-IA (1 bit, protocole handshake)
- busout\_eated : entrée dans le BUS-IA (1 bit, protocole handshake)

##### Sorties

- busout : sortie vers le BUS-IA (44 bits, protocole handshake)
- busout\_valid : sortie vers le BUS-IA (1 bit, protocole handshake)
- busin\_eated : sortie vers le BUS-IA (1 bit, protocole handshake)
- busmsg : sortie vers le processeur du serpent (24 bits, pas de protocole)

#### 5.2.2 Dispatcher

Il s'agit du bloc de répartition.

Il récupère les *messages* qui lui sont destinés, les interprète, et modifie ses sorties en fonction.

##### Entrées

- clk, reset : la master clock et le reset
- busmsg : le message à interpréter (24 bits)

##### Sorties

- bus\_ss : sortie vers le 7-segment ( $32 * 7 = 224$  bits), codant les configurations possibles du 7-segments.
- bus\_n : sortie vers le 7-segment (6 bit), codant 'N' (3.2)
- bus\_n\_clock : sortie vers le générateur de ticks (20 bits), codant le nombre de **kilo master clock** à attendre pour générer un tick. (la master clock étant à 50MHz, pour une entrée

$$(1001110001000)_2 kHz = (5000)_{10} kHz = (5000000) Hz$$

On aura 100 ticks seront générés par secondes.)

- bus\_tick1000 : sortie vers le générateur de tick, '1' ou '0' selon que le générateur doit envoyer un message au PC tous les 1000 ticks.



### 5.2.3 H100

Il s'agit du générateur de tick.

Il récupère un nombre  $N\_clock$ , puis compte  $N\_clock$  **kilo master clock** avant de générer un tick.

Lorsqu'un tick est généré, sa sortie passe à '1' pendant un master clock, sinon elle vaut '0'

#### Entrées

- clk, reset : la master clock et le reset
- N\_clock : le nombre de **kilo master clock** (20 bits)

#### Sorties

- T : '1' ou '0' si un tick est généré ou non (1 bit)

### 5.2.4 H10

Il s'agit d'un compteur de tick.

Il module le signal du tick en un signal de clignotement.

Sa sortie alterne entre '1' et '0' tous les 10 ticks.

Une diode est branché sur ce bloc, elle clignote avec une fréquence de 10 ticks.

#### Entrées

- clk, reset : la master clock et le reset
- T : un tick (1 bit)

#### Sorties

- S : le signal de sortie (1 bit)

### 5.2.5 Moduleur

Il s'agit d'un moduleur de tick programmable.

Il prends un entier  $X$  codé sur 3 bits en entrée (avec donc 7 valeurs possibles)

Il génère un tick tous les  $Y$  ticks de H100, avec la correspondance :

X	"000"	"001"	"010"	"011"	"100"	"101"	"110"	"111"
Y	2	5	7	10	12	15	17	20

Ce tick est envoyé dans l'entrée du serpentín programmable.

#### Entrées

- clk, reset : la master clock et le reset
- E2 E1 E0 : l'entier codé sur 3 bits (3 x 1 bit)
- T : un tick (1 bit)

#### Sorties

- S : le tick de sortie (1 bit)

### 5.2.6 Serpentin Programmable

Il s'agit du serpentín programmable.

On appelle *frame* 7 bits configurant l'état des segments sur le 7-segment.

Si le i-ème bit est à '1', cela indique que le i-ème segment doit être allumé, sinon il est éteints.

Ce bloc prends en entrée un tableau de 32 *frames*.

Il selectionne successivement (modulo N) les frames 1 à N, lorsqu'un tick est reçu.

#### Entrées

- clk, reset : la master clock et le reset
- T : un tick venant du moduleur (1 bit)
- frames : les images programmées sur le 7-segment ( $7 * 32 = 224$  bits)
- N : le nombre de frames sur lesquelles le 7-segment doit boucler (entre 1 et 32, 6 bits)

#### Sorties

- S6 S5 S4 S4 S3 S2 S1 S0 : les 7 bits codant la frame en cours.

### 5.2.7 Serpentin clignottant

Il s'agit du serpentín pré-programmé.

Il sort la configuration du serpentín correspondant à un clignotement.

#### Sorties

- N : "000010" (2, le serpentín boucle sur 2 frames)
- frames : "000...000 1111111" (toutes les frames éteintes, et une allumé)

### 5.2.8 Serpentin horaire

Il s'agit du serpentín pré-programmé.

Il sort la configuration du serpentín correspond à une rotation horaire.

#### Sorties

- N : "000110" (6, le serpentín boucle sur 6 frames)
- frames : la configuration correspondante

### 5.2.9 Serpentin anti-horaire

Il s'agit du serpentín pré-programmé.

Il sort la configuration du serpentín correspond à une rotation anti-horaire.

#### Sorties

- N : "000110" (6, le serpentín boucle sur 6 frames)
- frames : la configuration correspondante

## 6 Implémentation du bloc ? ? ? ?